state

2:0

i

next
state
logic

next_state

2:0

D   Q

Q

output
logic

o

o = (state == s4) ? 1 :0

S0
0

0

1   0

S1
0

1

S2
0   1

0

0   0

S3
0

0

1

1

S4
1